

# 电子竞赛

——多功能语音控制小车

Electron—competition Specification

北京北阳电子技术有限公司



http://www.unsp.com.cn

# 目录

多功能语音控制小车	3
摘要	2
SPCE061A 单片机概述	
一、方案设计与论证	
二、硬件电路设计	
2.1 电路方框图及说明	
2.2.1 光电检测电路电路	
2.2.2 继电器驱动电路的设计	
2.2.3 行使状态控制电路的设计	7
2.2.3 路程计数的设计	8
2.2.4 显示电路	8
2.2.5 麦克录音输入及 AGC 电路	9
2.2.6 语音播报电路	10
三、软件设计	12
3.1 软件流程图及设计思路说明	12
3.2 模块设计	13
3.2.1 中断服务流程图部分	13
3.2.2 显示和播报部分	14
3.2.3 语音辨识部分	15
四、系统测试及整机指标	17
五、总结	17
六、参考资料	17

http://www.unsp.com.cn

## 多功能语音控制小车

## 摘要

关键词: SPCE061A 单片机 ,语音辨识,光电传感器

#### 摘要:

随着电子业的发展,自动化已不再是一个新鲜的话题,无人驾驶的小汽车也必将进入实用阶段,本系统模拟将来的智能小车。根据开始录制的语音命令来控制启动、停止、返回和语音模,并且能自动避开障碍物,进行前行和倒退。利用光电检测器检测道路上的障碍物,控制电动小汽车行使状态,并自动记录往返距离,在整个行程中如果遇到正前方的障碍物将倒退一段距离后拐弯在向前行。

## SPCE061A 单片机概述

SPCE061A 是继μ'nSP 系列产品 SPCE500A 等之后凌阳科技推出的又一个 16 位结构的微控制器。目前有两种封装形式: 84 外脚的 PLCC84 封装和 80 引脚的 LQFP80 贴片封装。

主要性能如下:

- ■16 位 µ'n SP 微处理器
- ■工作电压: VDD 为 2.4~3.6V(cpu), VDDH 为 2.4~5.5V(I/O);
- ■CPU 时钟: \$2768H 49.152MHz;
- ■内置 2K 字 SRAM、内置 32K FLASH;
- ■可编程音频处理;
- ■32 位通用可编程输入/输出端口;
- ■32768Hz 实时时钟,锁相环 PLL 振荡器提供系统时钟信号;
- ■2 个 16 位可编程定时器/计数器(可自动预置初始计数值);
- ■2 个 10 位 DAC(数-模转换)输出通道;
- ■7 通道 10 位电压模-数转换器(ADC)和单通道语音模-数转换器;
- ■声音模-数转换器输入通道内置麦克风放大器自动增益控制(AGC)功能;
- ■系统处于备用状态下(时钟处于停止状态)耗电小于 2µA@3.6V;
- ■14 个中断源: 定时器 A/B, 2 个外部时钟源输入, 时基, 键唤醒等;
- ■具备触键唤醒的功能;
- ■使用凌阳音频编码 SACM S240 方式(2.4K 位/秒), 能容纳 210 秒的语音数据;
- ■具备异步、同步串行设备接口;



http://www.unsp.com.cn

- ■具有低电压复位(LVR)功能和低电压监测(LVD)功能;
- ■内置在线仿真电路接口 ICE (In- Circuit Emulator):
- ■具有保密能力;
- ■具有 WatchDog 功能(由具体型号决定)

## 一、方案设计与论证

本系统为典型的实时控制系统,易用单片机控制来实现,这里以凌阳 SPCE061A 单片机为主控元件,提出两种设计方案。

#### 方案一:

采用凌阳 SPCE061A 十六位单片机,对小车的整个行驶过程进行实时监控,完成所有功能需要 24 个 I/0 口,由于凌阳 SPCE061A 单片机提供 32 个 I/0 口,一片即可实现所有功能,这为设计过程提供了极大方便。其主要设计思想是:小车上,安装一个霍尔元件利用单片机的 10B3 外部中断判例轮胎转数的结果用以计算路程;安装三个检测障碍物的光电检测器和一个碰撞开关,利用 I0B4、I0B5、I0B6 用扫描的方式来控制拐弯和返回;利用单片机的 I0B8-I0B13 控制继电器选择小车的正、反向和加、减速行驶; 凌阳 SPCE061A 十六位单片机提供了丰富的时基信源和时基中断,给设计者以大量的选择它间,并给设计者提供精确的时基计数,其加减速通过大功率电阻消耗功率来实现。整体框架如图 1,这种方案可以使程序简单,易于控制。

#### 方案二:

此方案也采用及图 SPCE061A 十六位单片机,与第一种方案不同之处在于利用单片机的 1088 1089 产生控制调速的脉宽和控制小车的正、反行驶,用凌阳 SPCE061A 十六位单片机的 TimeA 和 TimeB 很容易实现脉宽调制,这大大加强了用脉宽调制控制加减速的可选性,但对继电器要求较高,这里考虑到大众化设计,采用第一个方案。




http://www.unsp.com.cn

## 二、硬件电路设计
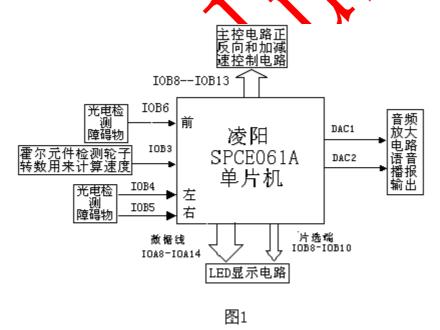
## 2.1 电路方框图及说明

系统原理框图如图 1 所示。主控元件采用凌阳 SPCE061A 单片机,属于凌阳 u'nSP™ 系列产品的一个 16 位结构的微控制器。在存储器资源方面考虑到用户的较少资源的需求以及便于程序调试等功能,SPCE061A 里只内嵌 32K 字的闪存(FLASH),但用在此系统上已经绰绰有余。较高的处理速度使 u'nSP™ 能够非常容易地、快速地处理复杂的数字信号。因此以 u'nSP™ 为核心的 SPCE061A 微控制器也适用在数字语音识别应用领域。SPCE061A 在 2.6V~3.6V 工作电压范围内的工作速度范围为 0.32MHz~49.152MHz,较高的工作速度使其应用领域更加拓宽。2K字 SRAM 和 32K字 FLASH 仅占一页存储空间,32位万编程的多功能 I/0端口;两个16 位定时器/计数器;32768Hz 实时时钟;低电压复位/临测功能;8 通道 10 位模数转换输入功能并具有内置自动增益控制功能的麦克风输入方式;双通道 10 位DAC 方式的音频输出功能,这就为本系统的特定入辨识和语音播报打下了基础。




2.2 各部分电路设计



http://www.unsp.com.cn

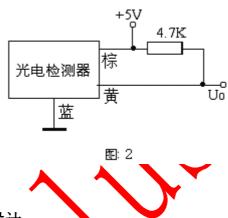
#### 2.2.1 光电检测电路电路

为了确定障碍物,加入障碍物检测的光电传感器,根据小车所处的位置改变行驶状态,所使用的光电传感器为市场上普通的光电传感器,再没检测到障碍物时 Uo 输出为低电平,在检测到障碍物时 Uo 将与传感器内部电路断开,因而加一个上拉电阻,如图 2 所示,此时将输出高电平。在检测障碍物的过程中采用查询方式。


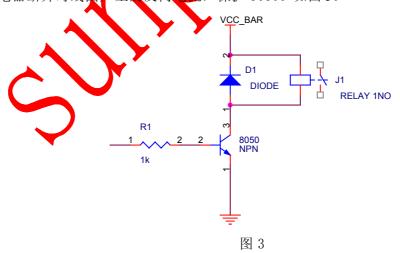
#### 2.2.2 继电器驱动电路的设计

由于单片机 I/0 口提供的电流太小,不能直接驱动继电器。在这里采用8050 来提供一个开关电压,实现 I/0 口对继电器的驱动,用 IN4007 去掉继电器断开时线圈产生的反问电流,保护8050。如图 3。






http://www.unsp.com.cn
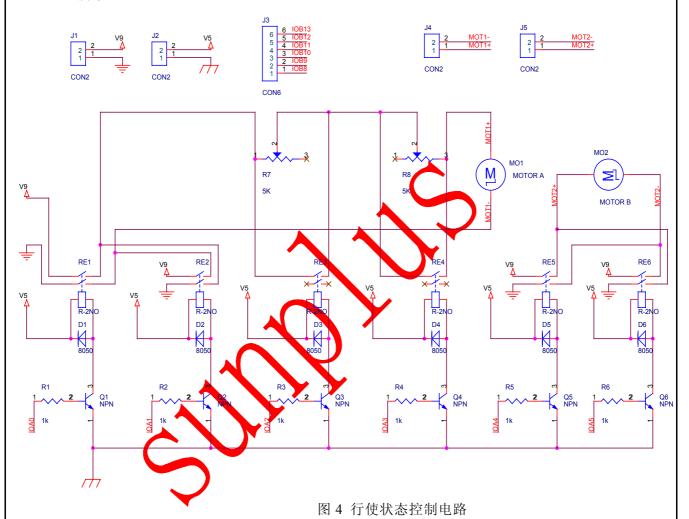
## 2.2.3 行使状态控制电路的设计

如图 4 所示为行使状态控制电路,整个小车的行驶状态由两个电机来控制,MOTOR B 控制左拐和右拐,MOTOR A 控制前进、倒退以及三挡速度。具体控制如表 1 所示。



$\pm$	
$\overline{\mathcal{N}}$	 •

行驶状态	IOB8	IOB9	IOB10	IOB11	IOB12	IOB13
全速前进	1	0	1	1	0	0
中速前进	1	0	1	0	0	0
慢速前进	1	0	0	0	0	0
左拐	1	0	0	0	1	0
右拐	1	0	0	0	0	1

历届全国大学生电子竞赛 SPCE061A 实现方案




http://www.unsp.com.cn

全速倒退	0	1	1	1	0	0
中速倒退	0	1	1	0	0	0
慢速倒退	0	1	0	0	0	0
倒退左拐	0	1	0	0	1	0
倒退右拐	0	1	0	0	0	1
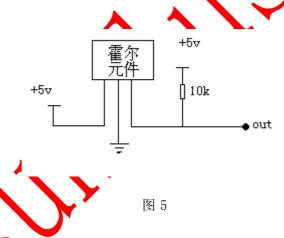
#### 2.2.3 路程计数的设计


通过检测车轮转过的转数乘上车轮的周长来计算路程,霍尔元件就是一种很好的可用于车轮转数计数的元件。在普通转盘计数的仪表中加装霍尔元件和磁铁,即可构成基于磁电转换技术的传感器。霍尔元件固定安装在计数转盘附近,永磁铁安装在计数盘位上,当转盘每转一圈,永磁铁经过霍尔元件一次即在信号端产生一个计量脉冲。由于霍尔电压很微弱(mV级),需用霍尔集成电路进行处理,如图 4 所示。无论信号转子的哪个叶片通过空气间隙时,霍尔信号发生器都将产生一个电位由高到低的脉冲信号直接送 1083 作外部中断源,信号转子通过霍尔元件将产生一个中断,此中断个个数即为车轮转过的转数。



## 2.2.4 显示电路



http://www.unsp.com.cn

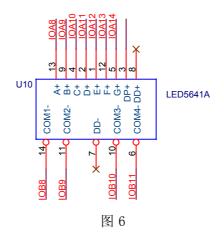

#### 2.2.5 麦克录音输入及 AGC 电路

麦克风电路如图 4 所示。凌阳的 SPCE061A 是 16 位单片机,具有 DSP 功能,有很强的信息处理能力,最高时钟可达到 49M、具备运算速度高的优势等等,这为语音的播放、录放、合成及辨识提供了条件。本系统接入 MIC 电路如图所示,MIC 为录制语音辨识命令服务。


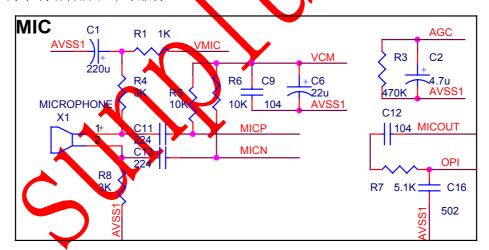


图 7

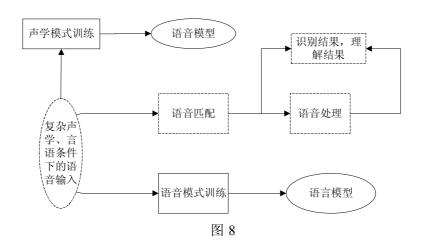下图是简化的语音识别原理图,其中实线部分成为训练模块,虚线部分为识别模块。辨认特定的使用者即特定语者(Speaker Dependent, SD)模式,使用者可针对特定语者辨认词汇(可由使用者自行定义,如人名声控拨号),即在启动小车前,系统将会提示输入语音命令作简单快速的训练纪录,在这里输入"启动""停止""返回"和"模式切换"四个语音命令,通过使用者的声音特性来加以辨认。随着技术的成熟,进入语音适应阶段 SA(speaker adaptation),使用者只要对于语音辨识核心,经过一段时间的口音训练后,即可拥有不错的辨识率。



http://www.unsp.com.cn



#### 2.2.6 语音播报电路

音频部分的原理图如下所示,在图 9 中可以看到两个跳线、其作用在于可以测量 DAC 的输出波形;另外拔掉跳线,可以断开 DAC 刨喇叭放大的通路,使得 DAC 通道处于开路状态。这样便于用 DAC 做其他用途人用户可以用过这个跳线来加入自己的外围电路。

凌阳音频压缩算法根据不同的压缩比分为以下几种 (具体可参见语音压缩工具一节内容):

SACM-A2000: 压缩比为 8:1, 8:1, 25, 8:1, 8

SACM-S480: 压缩比为 80:3, 80:4.5

SACM-S240: 压缩比为 80:1.5

按音质排序: A2000>\$480>\$240

用凌阳 Compress Tool 事先把所需要的语音信号录制好,本系统共包括十多个语音资源,整个语言信号经凑阳 SACM\_S480 压缩算法压缩只占有 13.2K 存储空间,SPCE061A 单片机具有 32k 为存,使用内部 flash 即可满足要求。凌阳 SPCE061A 单片机自带双通道 DAC 音频输出, DAC1、DAC2 转换输出的模拟量电流信号分别通过 AUD1 和 AUD2 管脚输出, DAC 输出为电流型输出,所以 DAC 输出经过 SPY0030音频放大,以驱动喇叭放音,放大电路如图 9(只列出了 DAC1,DAC2 类似),这为单片机的音频设计提供了极大方便。在它们后面接一个简单的音频放大电路和喇叭即可实现语音播报功能,音频的具体功能主要通过程序来实现。



http://www.unsp.com.cn

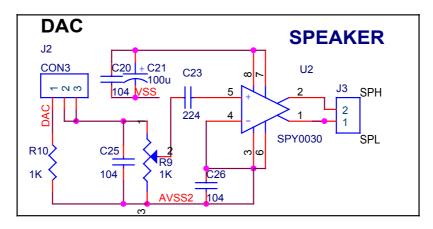


图 9 音频放大电路






http://www.unsp.com.cn

# 三、软件设计

## 3.1 软件流程图及设计思路说明

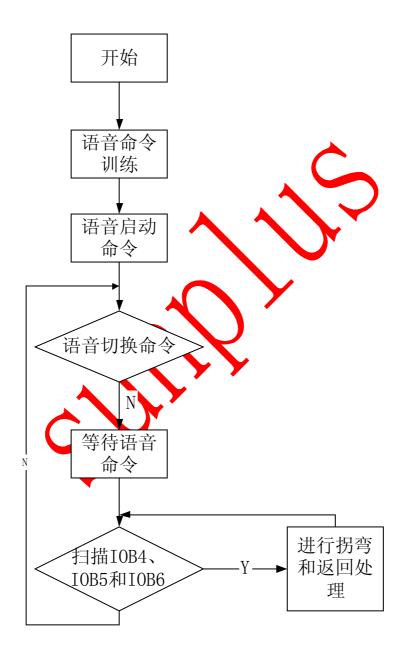

历届全国大学生电子竞赛 SPCE061A 实现方案




http://www.unsp.com.cn

## 3.2 模块设计
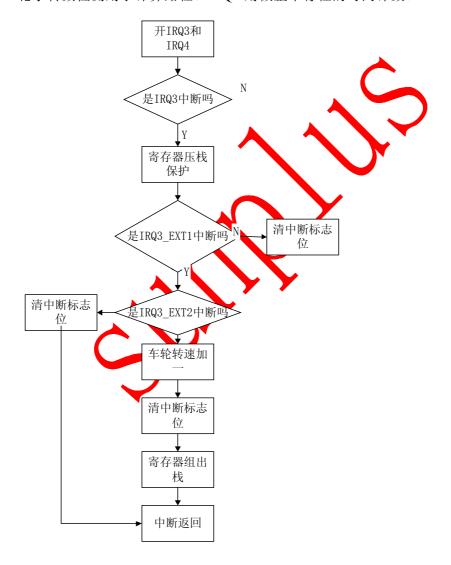
#### 3.2.1 中断服务流程图部分

SPCE061 单片机有两个外部中断,分别为 EXT1 和 EXT2,两个外部输入脚分别为 B口的 IOB2 和 IOB3 的复用脚。EXT1 (IOB2) 和 EXT2 (IOB3) 两条外部中断请求输入线,用于输入两个外部中断源的中断请求信号,并允许外部中断以负跳沿触发方式来输入中断请求信号。EXT1 (IOB2) 为黑线检测,确定小车位置,EXT2 (IOB3) 为轮子转数检测用于计算路程。IRQ4 用做整个行程的时间计数。






http://www.unsp.com.cn
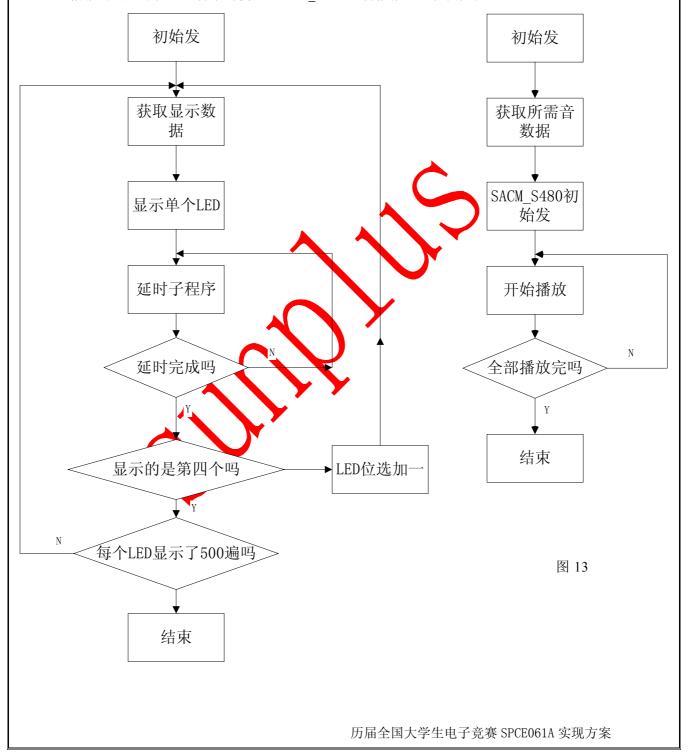
#### 3.2.2 显示和播报部分

当收到三次辨识循环,小车停止,进行路程的显示和拨报,路程的显示采用动态显示,显示路程,采用四位显示单位为厘米,显示子程序流,程图如图 12,显示的同时会有语音播报时间和路程,语音采用凌阳 SACM\_S480 语音播报,流程图如图 13。





http://www.unsp.com.cn

图 12

#### 3.2.3 语音辨识部分

在这里我们用的是 SPCE061 的特定语者辨识 SD(Speaker Dependent), SD即语 音样板由单个人训练,也只能识别训练某人的语音命令,而他人的命令识别率较低或 几乎不能识别。

图 14 是语音辨识的一个整体框图:




在程序中我们通过四条语句的训练演示特定人连贯音识别,其中第一条语句为 触发名称。另外三条为命令,训练完工开始辨认出识别出触发名称后,开始发布 命令,则会听到自己设置的应答,具体流程图如图 15





http://www.unsp.com.cn

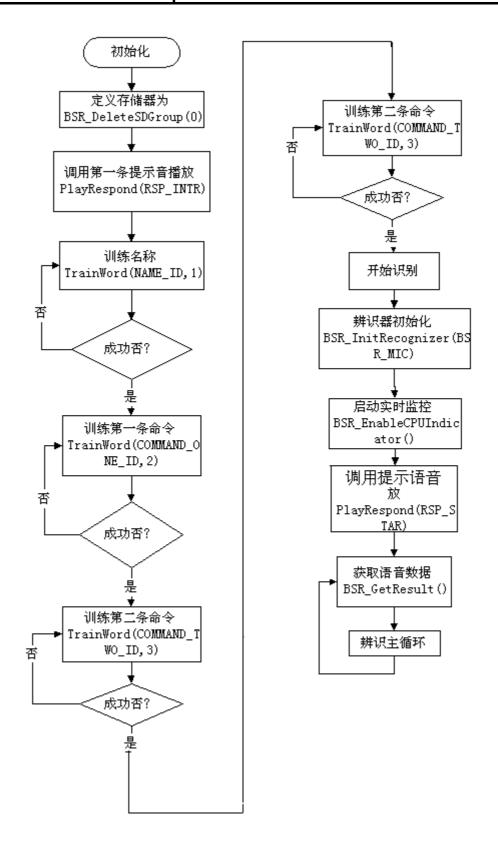

历届全国大学生电子竞赛 SPCE061A 实现方案



http://www.unsp.com.cn

图 15

## 四、系统测试及整机指标

本系统经测试运行效果良好,达到了预期的目的,语音控制和音频播放带给人耳目一新的感觉。为了更好的实现语音辨识,本系统机械性能要求较高,噪声不能太大,行使速度不宜太快。

## 五、总结

系统用凌阳 SPCE061A 十六位单片机实现。内部集成了 2K 字的 RAM、32K 字的 Flash 加上用凌阳 SPCE061A 十六位单片机实现不需要外扩程序存储器和 RAM,也不用外接语音芯片,即可实现语音辨识和一系列职能动作,。由于采用了高性能的 MCU,省掉了大量的外围器件,如外扩 RAM、ROM 存储器等,使硬件结构大大简化,提高了系统的可靠性。他的软件编程采用 C 和汇编混合编程来实现,集两种语言之优点于一体,它们的完美结合极大限度地简化了编程过程,本富了编程思想,给开发者带来了莫大的方便。采用别的单片机实现所有功能一般要两个单片机,硬件电路也更加复杂。若要实现语音播报功能和语音辨识,不是多用几个别的类型的单片机就可实现的,而凌阳单片机提供了很好的语音播放和录制机制以及简单的 API 接口编程。使用SPCE061A 开发产品不仅给开发者以目一新的感觉更给用户以振奋的性能。

# 六、参考资料

参考文献:《SPCE061A 单片机原理及其应用技术》《DSP 理论基础于应用技术》

参考网站: www.21ic.com www.unsp.com.cn